

Institutt for fysikk

## Eksamensoppgave i TFY4190 Instrumentering

**Faglig kontakt under eksamen: Steinar Raaen**

**Tlf.: 482 96 758**

**Eksamensdato: 11. juni 2016**

**Eksamensstid (fra-til): 9:00 – 13:00**

**Hjelpe middelkode/Tillatte hjelpe midler:**

**Alternativ C, Godkjent lommekalkulator**

**K. Rottmann: Mathematical formulas (eller tilsvarende)**

**Engelsk ordbok**

**Målform/språk: Bokmål**

**Antall sider: 5**

**Kontrollert av:**

---

Dato

Sign

**Oppgave 1**


a) Benytt 2-komplement metoden til å foreta binær subtraksjon av  $61_{10}$  fra  $36_{10}$ .

b) Konverter desimalt 97.36 til binært format.

c) Et "single-precision" binært tall er representert hexadesimalt ved B07A1000. Den mest signifikante bit gir fortegnet, de neste 8 bit gir eksponenten, mens de neste 23 bit gir fraksjonen. Eksponenten er uten fortegn og en bias på 127 benyttes. Hva er den desimale verdien av tallet?

**Oppgave 2**

a)

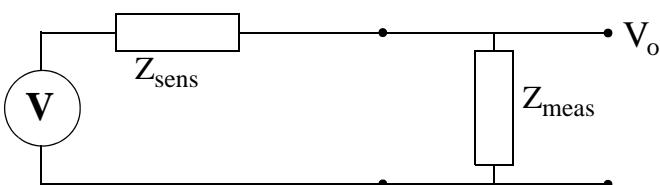


Figuren over viser en ekvivalent krets for en spenningskilde og en målekrets.

Hvordan bør impedansene velges for å minimere unøyaktighet i utgangssignalet  $V_o$ ?

Hvordan bør impedansene velges for å maksimere overføring av effekt?

b) Gi en kort beskrivelse av samplingsteoremet (Nyquists samplingsteorem).

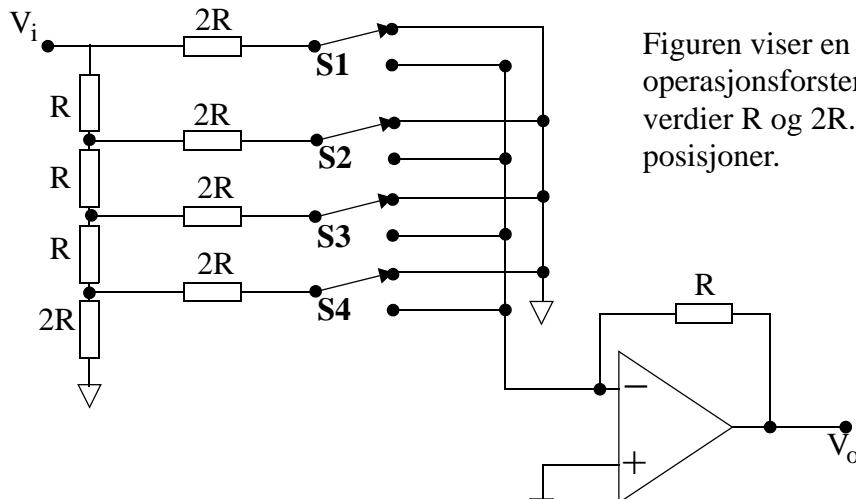**Oppgave 3**

Figuren viser en krets med en ideell operasjonsforsterker og motstander med verdier  $R$  og  $2R$ . Bryterne  $S_1$  til  $S_4$  har to posisjoner.

a) Forklar kort virkemåten til kretsen. Hvilken funksjon har kretsen?


b) Hvilken verdi får transferfunksjonen  $V_o/V_i$  når bryterne  $S_1$  og  $S_2$  er i øvre posisjon, og bryterne  $S_3$  og  $S_4$  er i nedre posisjon?

**Oppgave 4**

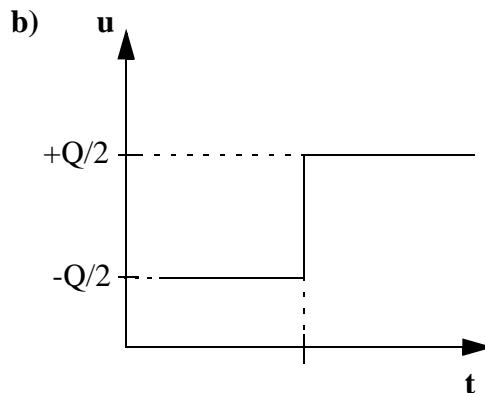a) En 14bit AD omformer har spenningsområde fra -5 til 5 V. Hvor stor er oppløsningen?


Utgangsspenningen er gitt ved 2-komplement binær format. Hvor stor er den analoge inngangsspenningen når utgangen er 11 0011 1001 0100?

Hvor mange signifikante siffer bør benyttes i svaret?



Figuren viser oppløsningen til den variable størrelsen  $u$ .

En variabel størrelse har uniform sannsynlighetsfordeling slik at  $f(u) = 1/Q$ , hvor  $Q$  er oppløsningen til størrelsen  $u$ . Kvantiseringsfeilen er gitt som RMS (root mean square) verdien av variablene. Finn kvantiseringsfeilen?

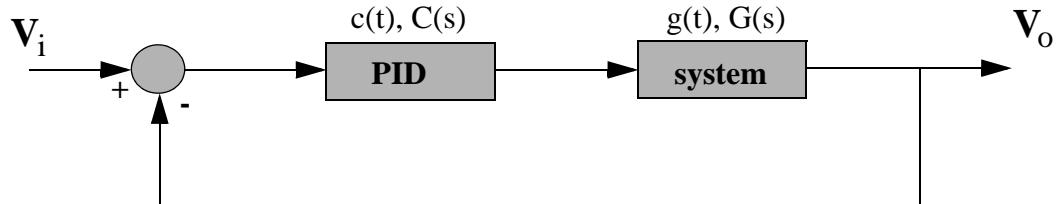**Oppgave 5**

a)

Et system er styrt ved bruk av en PID-regulator som vist i figuren over.


Gi uttrykk for transferfunksjonen til PID regulatoren og beskriv de ulike leddene.

Finn den totale transferfunksjonen  $V_o(s)/V_i(s)$  for det regulerte systemet.

b)

Bestem utgangssignalet  $y(t)$  når et enhetssteg (i tidsrommet) kommer inn på et system med

$$\text{transfer-funksjon } F(s) = \frac{1}{s+2}$$

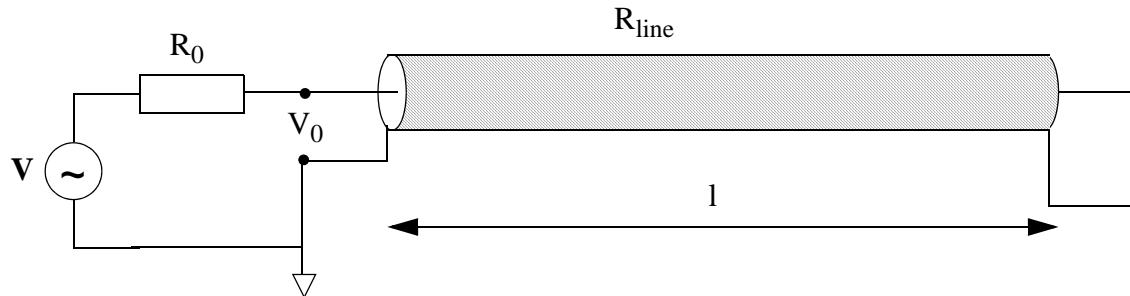**Oppgave 6**

En stegspenning med verdi  $U$  genereres av spenningskilden  $V$ . Kildemotstanden er  $R_0$  og linjeimpedansen er  $R_{\text{line}}$  (reell). Transmisjonslinja (lengde  $l$ ) er kortsluttet ved enden ( $Z_{\text{last}} = 0$ ). Tiden det tar for signalet å gå gjennom transmisjonslinja med lengde  $l$  er  $\tau$ .

- a)** Hva er refleksjonskoeffisienten ved enden av transmisjonslinja?
- b)** Anta at  $R_0 = R_{\text{line}}$  og tegn spenningen  $V_0$  som funksjon av tiden.
- c)** Anta at  $R_0 > R_{\text{line}}$  og tegn spenningen  $V_0$  som funksjon av tiden. Indiker effekten av et lite tap i transmisjonslinja på grafen.

**Vedlegg (Appendix): Laplace transforms**

Y(s)	y(t), t>0
$Y(s) = \int_0^{\infty} \exp(-st)y(t)dt$	$y(t)$
$Y(s)$	$y(t) = \frac{1}{j2\pi} \int_{c-j\omega}^{c+j\omega} \exp(st)Y(s)ds$
$sY(s) - y(0)$	$\frac{d}{dt}y(t)$
$s^2Y(s) - sy(0) - y'(0)$	$y''(t)$
$\frac{1}{s}Y(s)$	$\int_0^t y(\tau)d\tau$
$F(s)G(s)$	$\int_0^t f(t-\tau)g(\tau)d\tau, \quad convolution$
$\frac{1}{s}$	$u(t), \quad unit\ step$
$\frac{1}{s}\exp(-\alpha s)$	$u(t-\alpha)$
$\frac{1}{s+\alpha}$	$\exp(-\alpha t)$
$\frac{1}{(s+\alpha)^2}$	$t\exp(-\alpha t)$
$\frac{\alpha}{s^2 + \alpha^2}$	$\sin(\alpha t)$

## Løsningsskisse - Eksamensoppgaver

### Oppg.1a

$$\begin{aligned}
 36-61 &= 100100 - 111101 \rightarrow 0100100 \text{ (add one 0 to left)} \\
 &\quad +1000011 \text{ (2-komp., one 0 to left added)} \\
 &\quad = 1|100111 \rightarrow -0011001 = -25 \text{ (MSB=1 => negative number)}
 \end{aligned}$$

### Oppg.1b

97.36:

heltallsdelen:

$$\begin{aligned}
 97/2 &= 48 + 1/2 \\
 48/2 &= 24 + 0 \\
 24/2 &= 12 + 0 \\
 12/2 &= 6 + 0 \\
 6/2 &= 3 + 0 \\
 3/2 &= 1 + 1/2 \\
 1/2 &= 0 + 1/2
 \end{aligned}$$

↑  
1100001

fraksjonen

$$\begin{aligned}
 0.36*2 &= 0.72 + 0 \\
 0.72*2 &= 0.44 + 1 \\
 0.44*2 &= 0.88 + 0 \\
 0.88*2 &= 0.76 + 1 \\
 0.76*2 &= 0.52 + 1 \\
 0.52*2 &= 0.04 + 1 \\
 0.04*2 &= 0.08 + 0
 \end{aligned}$$

↓  
0101110...

97.36 (desimalt) = 1100001.0101110.... (binært)

### Oppg.1c

B07A1000 (hex) => 1|011 0000 0|111 1010 0001 0000 0000 0000

MSB (most significant bit) gir fortegnet: 1 = negative number

De neste 8 bits gir eksponenten: 01100000 = 96 (dec) - bias(127) = -31

De neste 23 bits gir fraksjonen: 11110100001 = .11110100001 = 1/2+1/4+1/8+1/16+1/64+1/2048 = 0.95361...

Dermed:  $-1.954 \cdot 2^{-31} = -1.954 \cdot 4.657 \cdot 10^{-10} = -9.0998 \cdot 10^{-10}$

### Oppg.2a

Minimere usikkerhet ved å kreve at  $Z_{\text{meas}} \gg Z_{\text{sens}}$

Maximere energi overføring ved impedancetilpasning  $Z_{\text{meas}} = Z_{\text{sens}}^*$  (kompleks konjugert)

### Oppg.2b

Nyquist: samplingsfrekvens  $f_s > 2f_{\text{max}}$ .

Benytt lavpassfilter med cut-off frekvens  $f_s/2$  for å fjerne høyfrekvente komponenter.

### Oppg.3a

Kretsen er en DAC (digital til analog konverter).

Strømmen på grunn av strømkilden  $V_i$  halveres for hvert trinn i stigen, slik at strøm gjennom bryter S2 er halvparten av strøm gjennom bryter S1, etc.

### Oppg.3b

Transferfunksjonen blir (inverterende forsterker, eller strøm-spennings omformer):

$$\frac{V_o}{R} = -\frac{V_i}{2R} \left( \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \right) = -\frac{3V_i}{16R} \Rightarrow \frac{V_o}{V_i} = -\frac{3}{16}$$

som er proporsjonalt med 3, dvs 0011 i binær form. Hvis alle bryterne var i nedre posisjon ville

$$\frac{V_o}{R} = -\frac{V_i}{2R} \left( \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \right) = -\frac{15V_i}{16R} \Rightarrow \frac{V_o}{V_i} = -\frac{15}{16}$$

som er proporsjonalt med 15, dvs 1111 i binær form.

### Oppg.4a

Oppløsning for en 14 bit AD spenningsomformer.

$$\Delta V = \frac{5 - (-5)}{2^{14} - 1} V = 6,1 \cdot 10^{-4} V$$

Utgangsspenningen gis ved 2komplement binært format og er:

11 0011 1001 0100 -> negativ inngangsspenning,

$$2\text{komp. gir: } 1100\ 0110\ 1100 = 2^{11} + 2^{10} + 2^6 + 2^5 + 2^3 + 2^2 = 3180.$$

Analog innspenning er dermed:  $-0.00061 * 3180 \text{ V} = -1.9398 \text{ V}$ .


Benytter 4 desimaler i svaret.

### Oppg.4b

Kvantiseringsstøy.

$$u_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{Q} \int_{-Q/2}^{Q/2} u^2 dt} = \sqrt{\frac{Q^2}{12}} = \frac{Q}{\sqrt{12}}$$

### Oppg.5a

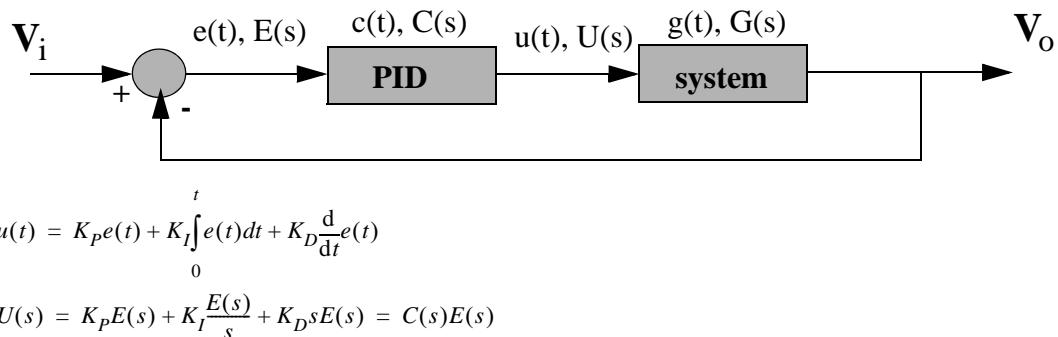

ledd:  $K_P$  proporsjonal,  $K_I$  integral,  $K_D$  derivativ kontroll

$$(V_i(s) - V_o(s))C(s)G(s) = V_o(s)$$

therefore

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)}$$

### Oppg.5b

Ved bruk av appendiks fås

$$Y(s) = \frac{1}{s} F(s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s+2} \rightarrow f(t) = \exp(-2t) \quad (\text{fra tabell})$$

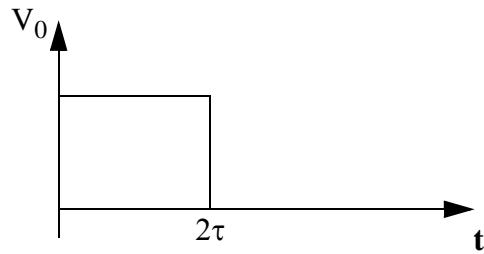
$$\text{som gir} \quad y(t) = \int_0^t \exp(-2t) dt = -\frac{1}{2} \exp(-2t) \Big|_0^t = \frac{1}{2} \{ 1 - \exp(-2t) \}$$

**Oppg.6a**


$$\Gamma_L = \frac{Z_L - R_{line}}{Z_L + R_{line}} = -1 \quad \text{hvis} \quad Z_L = 0$$

**Oppg.6b**

$R_0 = R_{line}$  gir at  $\Gamma_{gen} = -1$  ved kilden

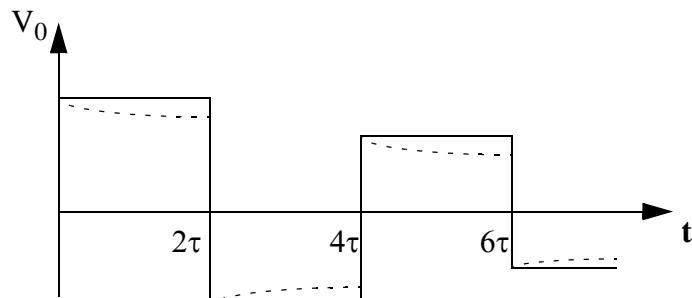**Oppg.6c**

$R_0 > R_{line}$  gir at  $\Gamma_{gen} > 0$  ved kilden



Punktlinje viser demping av signal grunnet transmisjonslinje med tap.