


Elektriske kretser; DC og AC; R, L og C

(129)


[TM 28.8, 29.1+2+4+6; LHL 25.2, 27.1+2+3+5] [YF 30.4+5+6, 31.5]

① RL-krets; DC

[DC = direct current = likestrøm]

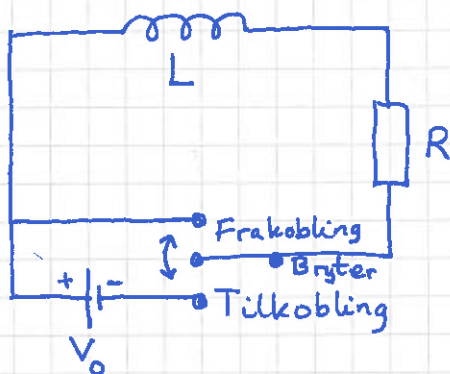


(a) Tilkobling af V_0 ved $t=0$:

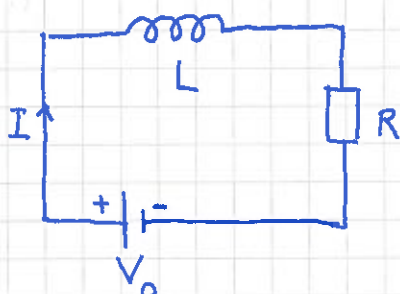

$$K2 \Rightarrow V_0 - L \frac{dI}{dt} - RI = 0$$

Samme ligning, her for I , som for Q i RC-krets s 102, da med $Q(0)=0$, her med $I(0)=0 \Rightarrow$ Samme løsning!
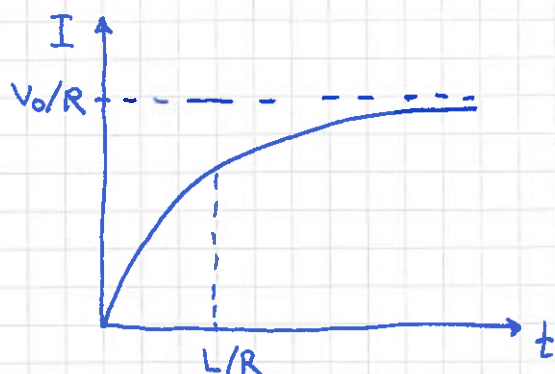
$$\Rightarrow I(t) = \frac{V_0}{R} (1 - e^{-R \cdot t / L})$$




RL-kretsens tidskonstant:

$$\tau = L/R$$


[Hf. $\tau = RC$ for RC-krets]

(b) Frakobling av V_0 (etter lang tid $\hat{=}$ nytt $t=0$):


(130)

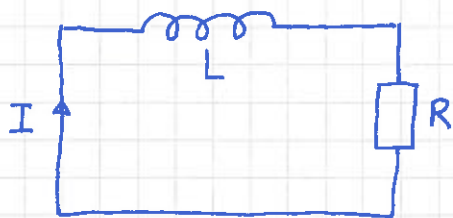
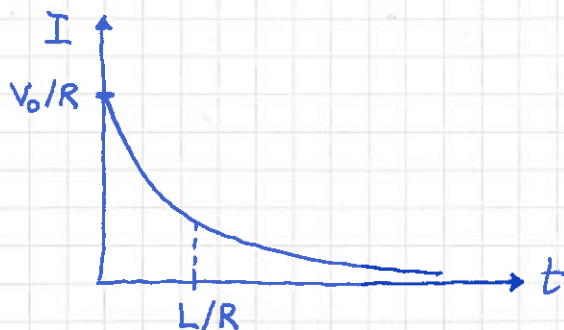
$$K2 \Rightarrow -L \frac{dI}{dt} - RI = 0; I(0) = \frac{V_0}{R}$$
$$\Rightarrow I(t) = \frac{V_0}{R} e^{-t/\tau}; \tau = L/R$$



(c) "Dra ut støpselet"

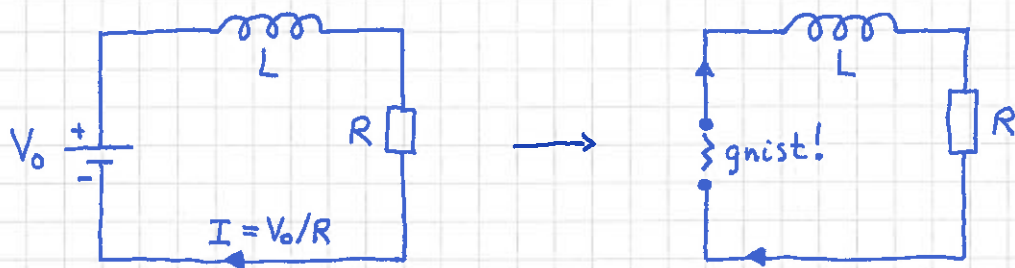

Strøm I raskt fra V_0/R til 0

$\Rightarrow$ stor $|dI/dt| \Rightarrow$ stor induert spenning $|L dI/dt|$

(selv med liten L) $\Rightarrow$ kortvarig strøm over luftgapet

(selv om motstanden der er stor) $\Rightarrow$ gnist! ("overslag")

AC-kretser [AC = alternating current = vekselstrøm] (131)

AC spenningskilde:




$$V(t) = V_0 \cos \omega t$$

$$\text{Frekvens: } f = \frac{\omega}{2\pi}$$

$$[\text{Strømnettet her: } f = 50 \text{ Hz}]$$

$$[V_0 = 311 \text{ V}; V_{\text{rms}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}} = 220 \text{ V}]$$

(2)

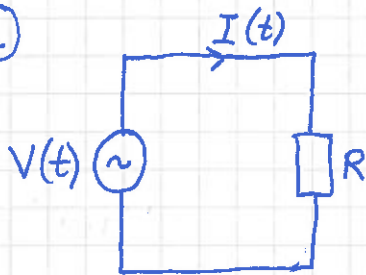

$$K2 \Rightarrow V_0 \cos \omega t - RI(t) = 0$$


$$\Rightarrow I(t) = \frac{V_0}{R} \cos \omega t$$

Dvs $V(t)$ og $I(t)$ svinger i fase.

Strømmens amplitude: $I_0 = V_0 / R$


(uavh. av ω)

(3)

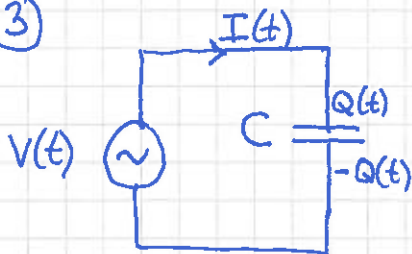

$$K2 \Rightarrow V_0 \cos \omega t - \frac{Q(t)}{C} = 0 \Rightarrow Q(t) = V_0 C \cos \omega t \quad [V(t) \text{ og } Q(t) \text{ i fase}]$$
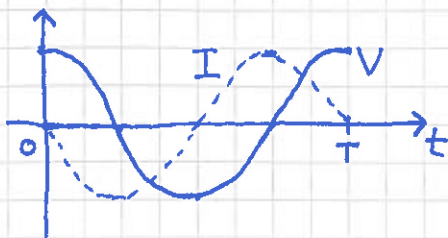
$$\Rightarrow I(t) = dQ(t)/dt = -V_0 \omega C \sin \omega t = V_0 \omega C \cos(\omega t + \pi/2)$$




Dvs faseforskjell $\pi/2$ mellom $V(t)$

og $I(t)$; $I_0(\omega) = V_0 \omega C$

øker med økende frekvens


(4)

(132)

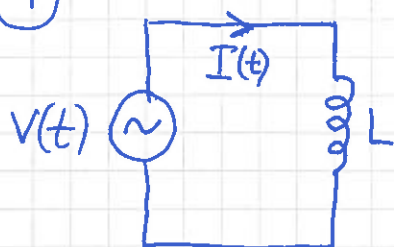


$$K2 \Rightarrow V_0 \cos \omega t - L \frac{dI}{dt} = 0$$
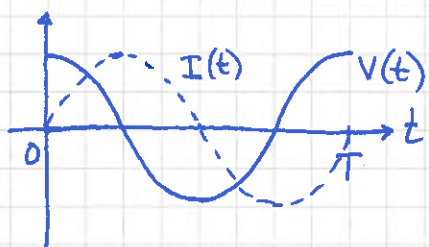
$$\Rightarrow I(t) = \frac{V_0}{\omega L} \sin \omega t = \frac{V_0}{\omega L} \cos \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right)$$



Dvs faseforskjell $-\pi/2$ mellom $V(t)$ og $I(t)$; $I_0(\omega) = V_0/\omega L$
avtar med økende frekvens

(5) LC-krets

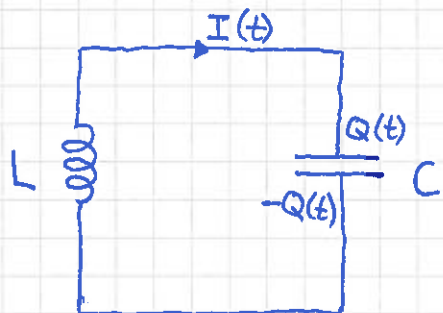


Anta (f.eks.) $Q(0) = Q_0$,
 dvs $V_C(0) = Q_0/C =$ spenning over C ved $t=0$.

$$K2 \Rightarrow -L \frac{dI}{dt} - \frac{Q}{C} = 0 \quad ; \quad I(t) = dQ/dt$$

$$\Rightarrow \ddot{Q} + \frac{1}{LC} Q = 0$$

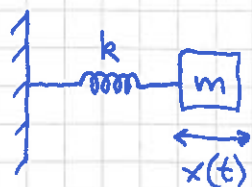Enkel harmonisk oscillator, se s. 22 $\rightarrow$:



$$\ddot{x} + \frac{k}{m} x = 0$$

$$x(t) = x(0) \cos \omega_0 t \quad ; \quad \omega_0 = \sqrt{k/m} \quad ; \quad x(0) = x_0$$

$$E = K + U = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} k x_0^2 = \text{konst.} \quad (s. 24)$$


Analoge størrelser i LC-kretsen (se s. 27 B) :

$$Q \leftrightarrow x, I \leftrightarrow \dot{x}, L \leftrightarrow m, 1/C \leftrightarrow k, Q_0 \leftrightarrow x_0, \omega_0 = 1/\sqrt{LC} \leftrightarrow \omega_0 = \sqrt{k/m}$$

$$\Rightarrow Q(t) = Q_0 \cos \omega_0 t, I(t) = -\omega_0 Q_0 \sin \omega_0 t$$


$$U_C = \frac{1}{2} \frac{1}{C} Q^2 = \frac{Q_0^2}{2C} \cos^2 \omega_0 t \quad (\text{s. 92})$$
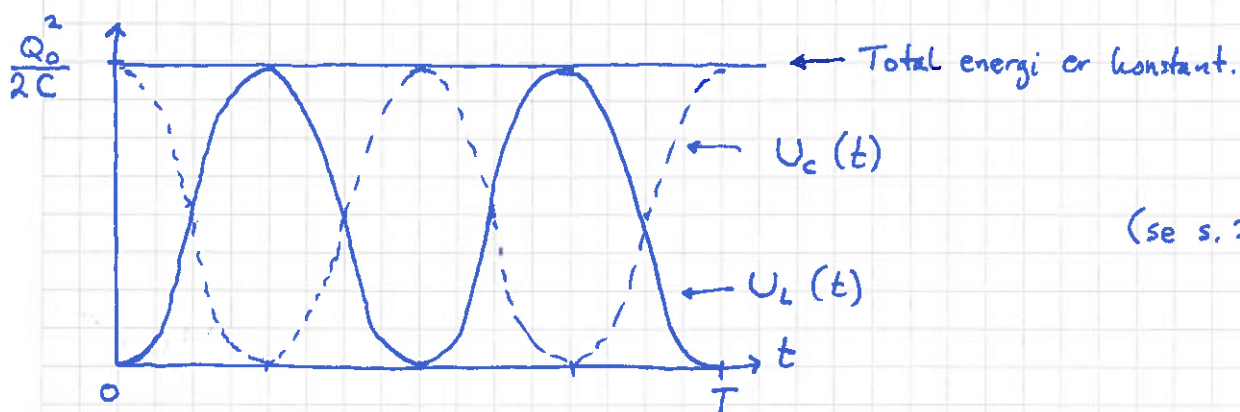
$$U_L = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2} L \omega_0^2 Q_0^2 \sin^2 \omega_0 t = \frac{Q_0^2}{2C} \sin^2 \omega_0 t$$



(se s. 24)

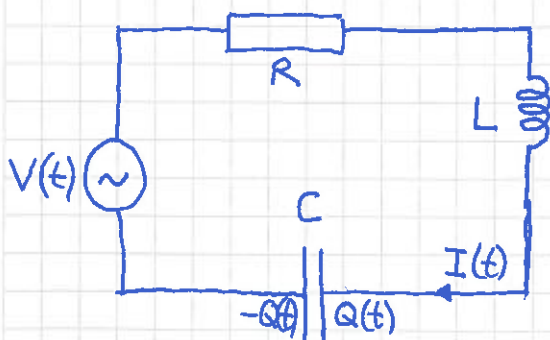⑥ RLC resonanskrets [se s. 26-27 B] [og LAB!]




$$V(t) = V_0 \cos \omega t$$

$$K2: V(t) - RI - L\dot{I} - Q/C = 0$$

$$\Rightarrow L\ddot{Q} + R\dot{Q} + \frac{1}{C}Q = V_0 \cos \omega t$$

Mekanisk analogi:

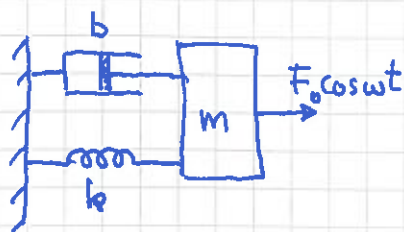

$$N2: -kx - b\dot{x} + F_0 \cos \omega t = m\ddot{x}$$

$$\Rightarrow m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F_0 \cos \omega t$$

(dvs $b \leftrightarrow R$)

Fant for mekanisk system:

$$x(t) = A(\omega) \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\text{med } A(\omega) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + (2\gamma\omega)^2}} \quad ; \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m}, \quad 2\gamma = b/m$$

Dermed:


$$Q(t) = Q_0(\omega) \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\text{med } Q_0(\omega) = \frac{V_0/L}{\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + (2\gamma\omega)^2}} \quad ; \quad \omega_0^2 = \frac{1}{LC}, \quad 2\gamma = R/L$$

$$\text{Dvs: } I(t) = \dot{Q}(t) = \omega Q_0(\omega) \cos(\omega t + \varphi) = I_0(\omega) \cos(\omega t + \varphi)$$

med strømsamplitude
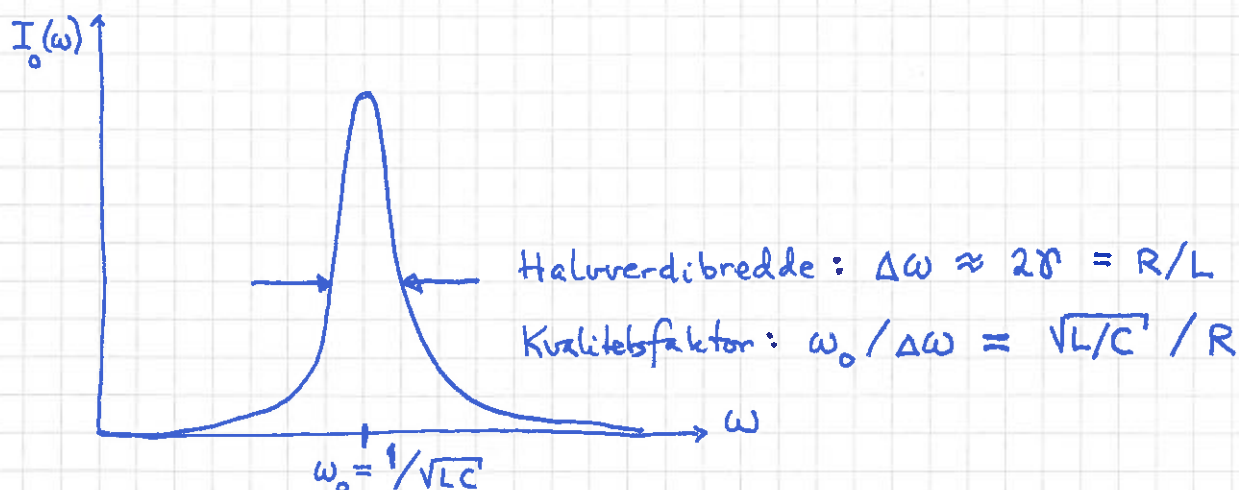
$$I_0(\omega) = \omega Q_0(\omega) = \frac{\omega V_0/L}{\sqrt{(\omega^2 - \frac{1}{LC})^2 + (R\omega/L)^2}}$$



Kan nå måle $I_0(\omega)$ ved å måle spenningen V_R over motstanden:

$$I(t) = V_R(t)/R = V_{R_0}(\omega) \cos(\omega t + \varphi) / R, \text{ dvs } I_0(\omega) = V_{R_0}(\omega) / R.$$