

NORGES TEKNISK-  
NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET  
INSTITUTT FOR FYSIKK

Kontakt under eksamen:

Jon Andreas Støvneng  
Telefon: 73 59 36 63

EKSAMEN FY1303 ELEKTRISITET OG MAGNETISME  
Onsdag 15. desember 2004 kl. 0900 - 1300  
Bokmål

Hjelpebidler: C

- K. Rottmann: Matematisk formelsamling
- O. Øgrim og B. E. Lian: Størrelser og enheter i fysikk og teknikk
- Typegodkjent kalkulator, med tomt minne, i henhold til liste utarbeidet av NTNU

Side 2 - 6: Oppgave 1 - 4.

Vedlegg 1 - 3: Formelsamling: Elektrostatikk, Magnetostatikk, Elektrodynamikk og elektromagnetisk induksjon, Vekselstrømkretser og impedans.

Eksamens består av 4 oppgaver. Det er angitt i forbindelse med hver enkelt oppgave hvor mye den teller under bedømmelsen.

Sensuren kan ventes senest 12. januar

### OPPGAVE 1 (Teller 15%)

Besvar hver av denne oppgavens 6 deloppgaver (1 - 6) med *ett* av de fire gitte svaralternativene (A - D). Det kreves ingen utregninger eller begrunnelser i denne oppgaven.

1. Angi et sikkert kriterium som skiller en halvleder fra en elektrisk isolator.

- A. Størrelsen på båndgapet.
- B. Massetettheten.
- C. Krystallstrukturen.
- D. Verdien av magnetisk susceptibilitet.

2. Den elektriske ledningsevnen til en halvleder

- A. er uavhengig av temperaturen.
- B. blir større med økende temperatur.
- C. blir mindre med økende temperatur.
- D. er halvparten så stor som for en elektrisk leder.

3. Tilsats av en liten andel aluminiumatomer (Al, 3 valenselektroner), f.eks. 0.01 %, til en ellers perfekt silisiumkrystall (Si, 4 valenselektroner) har følgende effekt:

- A. Krystallen får et overskudd av negative ladningsbærere, og den elektriske ledningsevnen blir betydelig mindre.
- B. Krystallen får et overskudd av positive ladningsbærere, og den elektriske ledningsevnen blir betydelig mindre.
- C. Krystallen får et overskudd av negative ladningsbærere, og den elektriske ledningsevnen blir betydelig større.
- D. Krystallen får et overskudd av positive ladningsbærere, og den elektriske ledningsevnen blir betydelig større.

4. Hva uttrykker Pauliprinsippet?

- A. Det kan ikke være mer enn ett elektron i hver kvantemekaniske tilstand.
- B. Termisk energi er av størrelsesorden  $k_B T$ , der  $k_B$  er Boltzmanns konstant.
- C. Elektrostatisk felt er null inne i en elektrisk leder.
- D. I en halvleder kan vi ha både positive og negative ladningsbærere.

5. Hvilken påstand beskriver best forskjellen mellom et paramagnetisk og et ferromagnetisk materiale?


- A. Det er bare jern som er ferromagnetisk. Alle andre stoffer er paramagnetiske.
- B. I en ferromagnet har atomene (evt molekylene) et permanent magnetisk dipolmoment. I en paramagnet er atomenes magnetiske dipolmoment lik null.
- C. Både i en ferromagnet og i en paramagnet har atomene et permanent magnetisk dipolmoment. I en ferromagnet vekselvirker dipolene med hverandre, det gjør de ikke i en paramagnet.
- D. En ferromagnet har *positiv* magnetisk permeabilitet  $\mu$ , mens en paramagnet har *negativ* magnetisk permeabilitet.

6. Impedansen til en seriekobling av en motstand  $R$  og en induktans  $L$  er

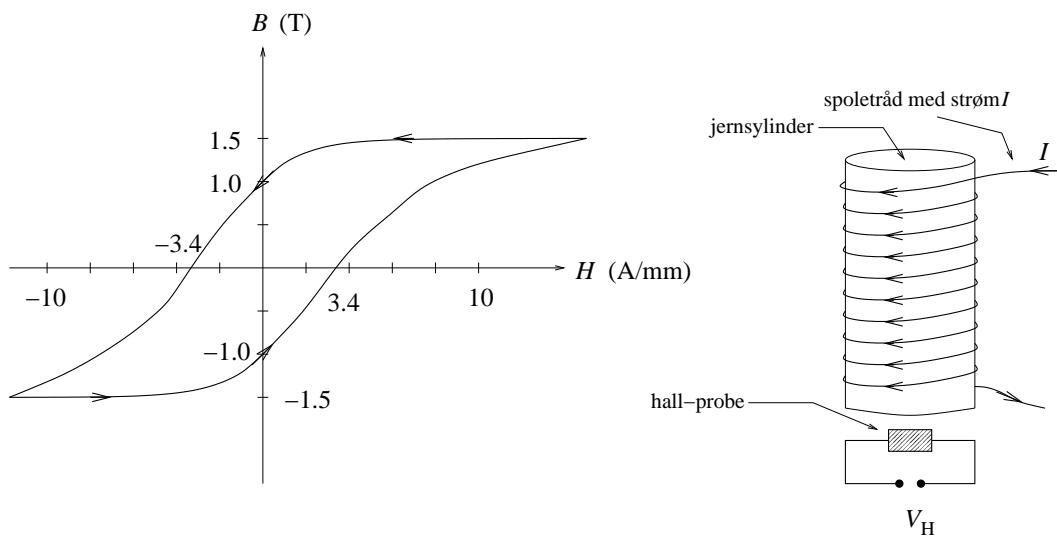- A.  $R + i\omega L$
- B.  $R + 1/(i\omega L)$
- C.  $1/(R + i\omega L)$
- D.  $i\omega RL/(R + i\omega L)$

**OPPGAVE 2** (Teller 25%)

I et eksperiment har du studert magnetisk hysterese ved å vikle opp en (plastbelagt) kobbertråd omkring et sylinderformet stykke jern. Ved å sende en vekselstrøm  $I$  gjennom kobbertråden har du kontroll på  $H$ -feltet inne i jernsylinderen ettersom  $H = nI$ , der  $n$  er antall viklinger pr lengdeenhet av kobbertråden. Ved hjelp av en liten hall-probe (med kjent konsentrasjon av ladningsbærere) plassert like utenfor jernsylinderens endeflate måler du  $B$ -feltet inne i jernet via hallspenningen  $V_H$ . (Se figuren nedenfor, til høyre.) For hver periode av  $I$ , og dermed av  $H$ , følger  $B$ -feltet kurven i figuren til venstre, der pilene angir retningen på endringen i  $H$ -feltet. Målte verdier for  $B(H = 0)$  og  $H(B = 0)$  er angitt i figuren, og enheter benyttet for  $B$  og  $H$  er angitt på aksene.



Den målte hysteresekurven kan med god tilnærming representeres ved funksjonene

$$B(H) = B_0 \arctan \left( \alpha \frac{H \mp H_0}{H_0} \right)$$

der øvre og nedre fortumn gjelder for henholdsvis økende og avtagende verdier av  $H$ . Bestem størrelsene  $B_0$ ,  $H_0$  og  $\alpha$  ved å sammenholde med den målte hysteresekurven.

Finn et uttrykk for hvor mye energi  $w$  som tapes i jernsylinderen pr volumenhet og pr hysteresesyklus i dette eksperimentet. Dvs: Finn  $w$  uttrykt ved størrelser i ligningen over. (Tips: Finn først  $H(B)$ .) Bestem også tallverdi for  $w$ . Oppgi svaret i SI-enheter.


Oppgitt:

$$w = \oint H dB$$

**OPPGAVE 3** (Teller 30%)

Vis at dersom det går en vekselstrøm  $I_R(t) = |I_{R0}| \cos \omega t$  gjennom en motstand  $R$ , så er midlere effekttap i motstanden lik

$$\langle P_R \rangle = \frac{1}{2} R |I_{R0}|^2$$

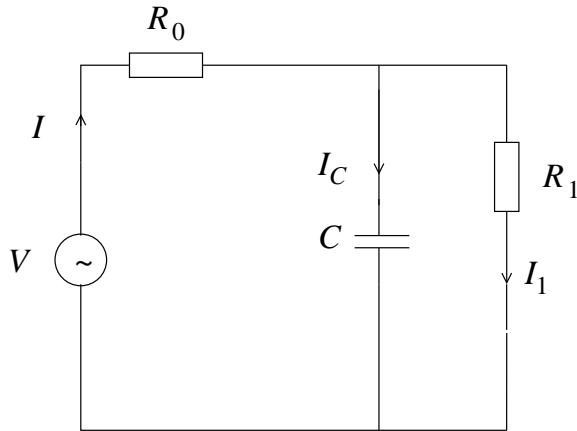

En vekselspenningskilde  $V(t) = V_0 \cos \omega t$  har indre motstand  $R_0$ . Spenningskilden kobles til et elektrisk apparat som kan beskrives ved en motstand  $R_1$  i parallell med en kapasitans  $C$  (se figuren over). Bestem den resulterende kretsens totale impedans  $Z = V/I$ . (Angi  $Z$  på kompleks form eller med absoluttverdi og fasevinkel.)

I denne kretsen fordeler total effekt seg på ”tapt” effekt  $\langle P_0 \rangle$  i den indre motstanden  $R_0$  og ”nyttig” effekt  $\langle P_1 \rangle$  i apparatets motstand  $R_1$ . Hvor stor er utnyttelsesgraden


$$\frac{\langle P_1 \rangle}{\langle P_0 \rangle + \langle P_1 \rangle}$$

i prosent dersom  $R_0 = 5\Omega$ ,  $R_1 = 25\Omega$ ,  $C = 0.2 \text{ mF}$  og  $\omega = 314 \text{ Hz}$ .

Oppgitt:

$$\langle P \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T V(t)I(t) dt \quad (T = \text{perioden})$$

$$\int \cos^2 x \, dx = \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{2}x$$

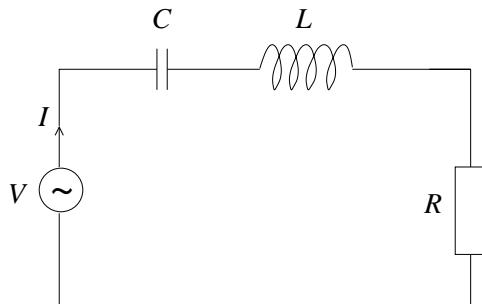**OPPGAVE 4** (Teller 30%)

Til et vekselspenningssignal  $V(t) = V_0 \cos \omega t$  er det koblet en motstand  $R$ , en variabel kapasitans  $C$  og en induktans  $L = 2.1 \mu\text{H}$  i serie, som vist i figuren over. Du ønsker at kretsens resonansfrekvens  $f_0 = \omega_0/2\pi$  skal kunne varieres i området mellom 90 og 100 MHz. Bestem det tilhørende området som den variable kapasitansen da må dekke. Du ønsker videre at kretsens resonanskurve skal være forholdsvis smal. Mer presist: For enhver verdi av  $f_0$  i det ønskede området skal strømamplituden  $|I_0|$  ved frekvensene  $f_0 \pm 0.2$  MHz ikke overstige 20 % av maksimal amplitude. Med andre ord:

$$\frac{|I_0(f_0 \pm 0.2\text{MHz})|}{|I_0(f_0)|} \leq 20\%$$

Hva blir da største tillatte verdi for motstanden  $R$ ?

# Formelsamling

$\int d\mathbf{A}$  angir flateintegral og  $\int dl$  angir linjeintegral.  $\oint$  angir integral over lukket flate eller rundt lukket kurve. Formlenes gyldighetsområde og de ulike symbolenes betydning antas forøvrig å være kjent.

## *Elektrostatikk*

- Coulombs lov:

$$\mathbf{F} = \frac{qq'}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

- Elektrisk felt og potensial:

$$\mathbf{E} = -\nabla V$$

$$\Delta V = V_B - V_A = - \int_A^B \mathbf{E} \cdot dl$$

- Elektrisk potensial fra punktladning:

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

- Elektrisk fluks:

$$\phi_E = \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A}$$

- Gauss lov for elektrisk felt:

$$\begin{aligned} \epsilon_0 \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} &= q & \oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{A} &= q_{\text{fri}} \\ \epsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E} &= \rho & \nabla \cdot \mathbf{D} &= \rho_{\text{fri}} \end{aligned}$$

- Elektrostatisk felt er konservativt:

$$\oint \mathbf{E} \cdot dl = 0 \quad \nabla \times \mathbf{E} = 0$$

- Elektrisk forskyvning:

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} = \epsilon_r \epsilon_0 \mathbf{E} = \epsilon \mathbf{E}$$

- Elektrisk dipolmoment:

$$\mathbf{p} = q\mathbf{d}$$

- Elektrisk polarisering = elektrisk dipolmoment pr volumenhet:

$$\mathbf{P} = \frac{\Delta \mathbf{p}}{\Delta V}$$

- Kapasitans:

$$C = \frac{q}{V}$$

- Energitetthet i elektrisk felt:

$$u_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

## Vedlegg 2 av 3

### Magnetostatikk

- Magnetisk fluks:

$$\phi_m = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}$$

- Gauss' lov for magnetfeltet:

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = 0 \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

- Ampères lov:

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I \quad \oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_{\text{fri}}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}_{\text{fri}}$$

- Magnetfelt fra strømførende leder (Biot–Savarts lov):

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \int \frac{d\mathbf{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

- $\mathbf{H}$ -feltet:

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} - \mathbf{M} = \frac{1}{\mu_r \mu_0} \mathbf{B} = \frac{1}{\mu} \mathbf{B}$$

- Magnetisk dipolmoment:

$$\mathbf{m} = IA$$

- Magnetisering = magnetisk dipolmoment pr volumenhet:

$$\mathbf{M} = \frac{\Delta \mathbf{m}}{\Delta V}$$

- Magnetisk kraft på rett strømførende leder:

$$\mathbf{F} = IA \mathbf{L} \times \mathbf{B}$$

- Energitetthet i magnetfelt:

$$u_B = \frac{1}{2\mu_0} B^2$$

## Elektrodynamikk og elektromagnetisk induksjon

- Faraday (-Henry)s lov:

$$\mathcal{E} = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d\phi_m}{dt}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

- Ampère–Maxwells lov:

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\phi_E}{dt}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

- Selvinduktans:

$$L = \frac{\phi_m}{I}$$

- Gjensidig induktans:

$$M_{12} = \frac{\phi_1}{I_2} , \quad M_{21} = \frac{\phi_2}{I_1} , \quad M_{12} = M_{21} = M$$

- Energitetthet i elektromagnetisk felt:

$$u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2$$

## Vekselstrømkretser og impedans

- Kompleks representasjon av vekselspenning:

$$V(t) = V_0 e^{i\omega t}$$

- Kompleks representasjon av vekselstrøm:

$$I(t) = I_0 e^{i\omega t} = |I_0| e^{-i\alpha} e^{i\omega t}$$

- Kompleks impedans:

$$Z = \frac{V}{I} = \frac{V_0}{|I_0|} e^{i\alpha} = |Z| e^{i\alpha}$$

- Seriekobling og parallelkobling av komplekse impedanser i en vekselstrømkrets blir som seriekobling og parallelkobling av resistanser i en likestrømkrets.